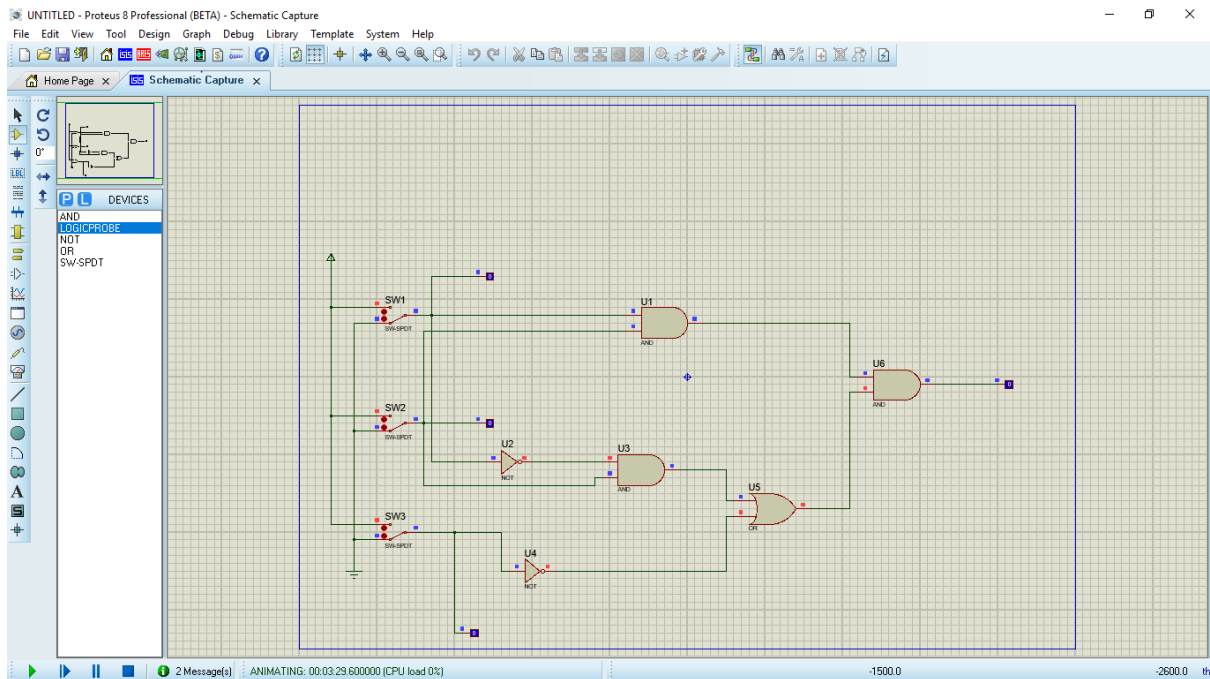


TUGAS PRAKTIKUM

NAMA : NADYA AYU WIDYA
KELAS : D
NIM : L200180099



$F = (AB)((A'B)+C')$
TABEL KEBENARAN

A	B	C	F
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
1	1	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0